 


单周期CPU




单周期CPU

1. 创建时钟

2. 创建CPU顶层模块

1) 对已完成的时钟单元, 译码单元, 执行单元, 取址单元, 控制单元以及存储单元进行实例化

2) 完成CPU内部的模块间连线以及与CPU端口的绑定

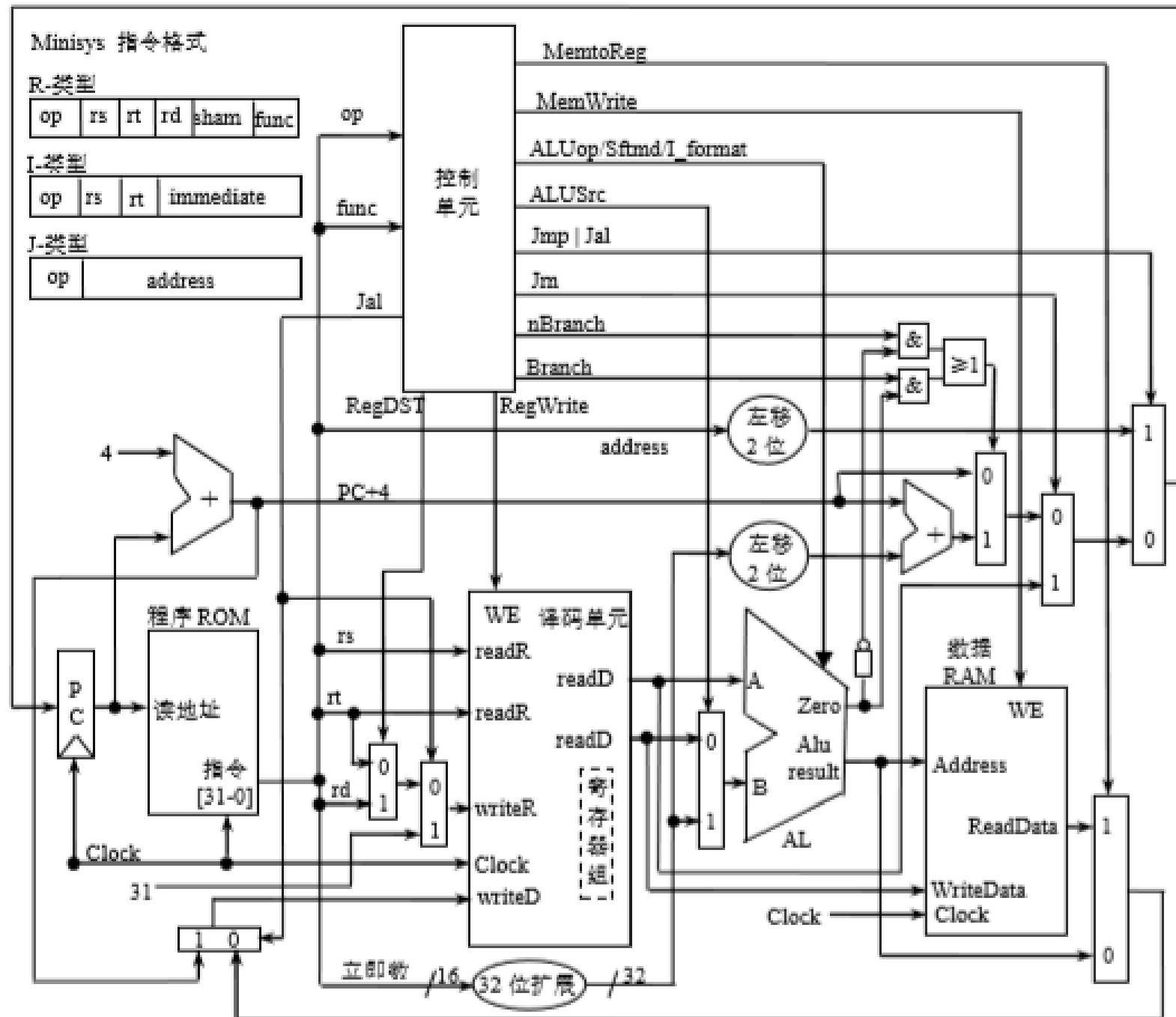

时钟

1.添加PPL时钟IP核，进行分频


2.Minisys开发板上时钟为100Mhz

3.PPL分频后，产生23Mhz左右的时钟


功能验证

1) 创建verilog设计模块，对该IP核进行实例及端口绑定

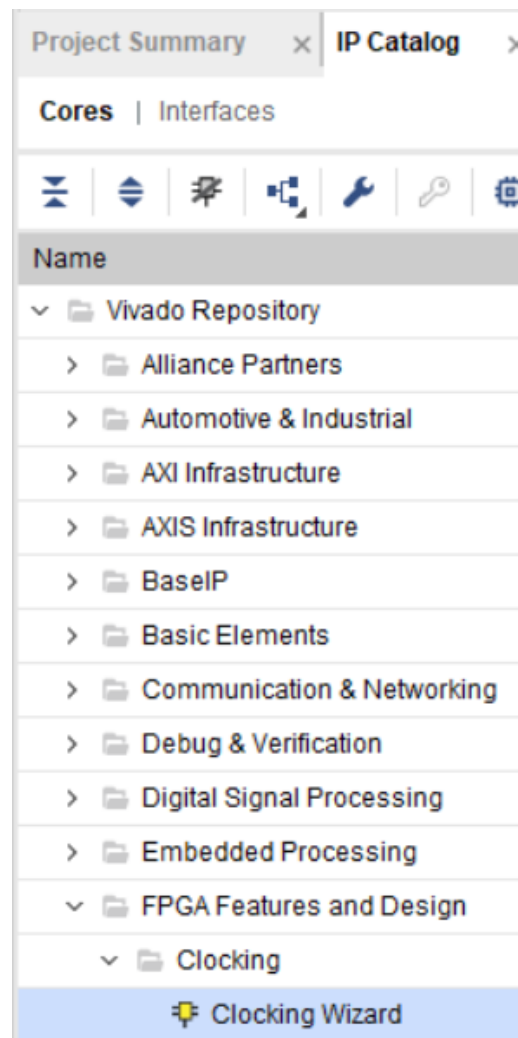2) 搭建testbench，验证在输入信号为100Mhz的时钟时，输出信号是否为23Mhz的时钟信号



时钟

 

Component Name **cpuc1k**

Clocking Options | Output Clocks | Port Renaming | PLL2 Settings | Summary

Clock Monitor

☐ Enable Clock Monitoring

Primitive

☐ MMCM ☒ **PLL**

Clocking Features

☒ Frequency Synthesis ☐ Minimize Power

☒ Phase Alignment

☐ Dynamic Reconfig

☐ Safe Clock Startup

Jitter Optimization

☒ Balanced

☐ Minimize Output Jitter

☐ Maximize Input Jitter filtering

Clocking Options | **Output Clocks** | Port Renaming | PLL2 Settings

The phase is calculated relative to the active input clock.

Output Clock	Port Name	Output Freq (MHz)	
		Requested	Actual
<input checked="" type="checkbox"/> clk_out1	clk_out1	23.000	23.000

Component Name cpuc1k

Clocking Options | **Output Clocks** | Port Renaming | PLL2 Settings | Summary

Enable Optional Inputs / Outputs for MMCM/PLL

☒ reset ☐ power_down

☒ locked

Reset Type

☒ Active High ☐ Active Low

CPU顶层模块设计

- 确定CPU对外的输入输出端口
 - 时钟信号、复位信号
 - 输入端口
 - 输出端口
- 确定CPU内部的基本模块
 - 时钟模块
 - 取址、控制、译码、存储及IO处理、执行
- 确定CPU内部基本模块之间以及基本模块与顶层模块的关系
- 使用 verilog的structure描述 或者 vivado中的block design 完成cpu顶层模块设计
 - verilog 语法中大小写敏感

单周期CPU添加程序代码及初始化寄存器

1) 直接使用coe文件

将prgmip32.coe（初始化rom）和 dmem32.coe（初始化ram）放入以下目录，并指定为对应IP的初始化文件

- a) 工程文件夹\工程名.srcs\sources_1\ip\prgrom（初始化prgrom）
- b) 工程文件夹\工程名.srcs\sources_1\ip\RAM（初始化RAM）

2) 编写汇编程序，通过汇编器生成coe文件，再使用其作为对应IP的初始化文件

a) 基于minisys的汇编代码：符合minisys语法规则(可参考: lab14_汇编器\Minisys1Av2.2汇编器\cputest.asm)

b) 汇编器：lab14_汇编器\Minisys1Av2.2汇编器\ MinisysAv2.0.exe，生成的coe文件在同级的子目录output下

提醒：coe文件被更新后要重新产生项目中的 prgrom 和 RAM IP 封包，功能需要重新验证
具体指令及minisys汇编器的使用请参考后页tips

CPU顶层模块的仿真(1)


仿真文件参考：

```
`timescale 1ns / 1ps
module minisys_sim( );
    // input
    reg clk = 0;
    reg rst = 1;
    reg switch2N4 = 8'b10101100;

    // output
    wire led2N4;

    minisys u (.clk(clk),.rst(rst),.led2N4(led2N4),.switch2N4(switch2N4));
    initial begin
        #7000 rst = 0;
    end
    always #10 clk=~clk;
Endmodule
```

待观测的波形参考：

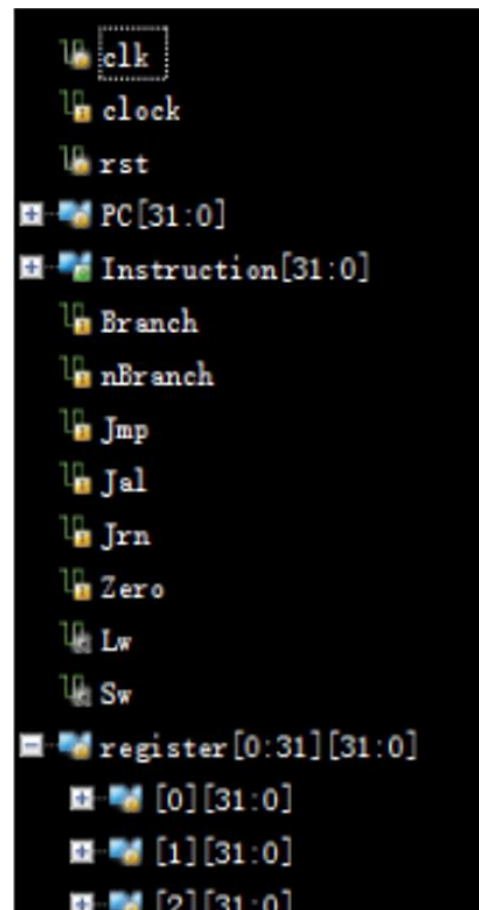

CPU顶层模块的仿真(2)

7000ns 复位信号后撤销，程序中的指令行为如下：

(指令行为由下发到rom中的coe文件决定，对应的指令请参考: 'lab14_汇编器\Minisys1Av2.2汇编器\cputest.asm')

大约时间 (ns)	执 行 指 令	结果现象
7000~9710	一组 ori 将\$ <i>i</i> 寄存器赋值为 <i>i</i>	\$1=1;\$2=2;……\$31=31
9800	ori \$v0,\$zero,0x55	\$2=55H
9970~10060	lw \$v1,buf(\$a0)	LW=1; \$3=AAH
10146	sw \$at,8(\$zero)	SW=1
10150	add \$at,\$v0,\$v1	\$1=FFH (55H+AAH)
10320	subu \$a0,\$v1,\$v0	\$4=55H (AAH-55H)
10400	slt \$a0,\$v0,\$at	\$4=1 (55H<AAH)
10500	and \$at,\$v1,\$a3	\$1=2 (AAH&7H)
10580	or \$a2,\$v0,\$at	\$a6=57h (55H 02H)
10670	xor \$a3,\$v0,\$v1	\$7=FFH (55H^AAH)
10680~10760	nor \$a2,\$a1,\$at	\$6=FFFFFFF8H (~ (5 2))
10760	lop: beq \$v1,\$v0,lop	Branch=1;Zero=0 跳转不成立
10850~13624	lop1: sub \$v0,\$v0,\$a1 bne \$a1,\$v0,lop1	\$2 由 55A 每次减去 5，不断循环直到\$2=5

CPU顶层模块的仿真(3)

13624	beq \$at,\$at,lop2	Branch=1;Zero=1;PC 从 B8H 跳到了 C0H,跳过了 BCH 地址的 NOP 指令
13710~13800	lop2: jal subp	Jal=1;\$31=31H (C4H>>2); 从 C0H 跳转到 C8H, 跳过 C4H
13840	subp: jr \$ra	Jrn=1 跳回到 C4H 地址
13920	j next	Jmp=1; 跳到地址为 CCH 的地方 (next)
14050	next: addi \$v0,\$zero,0x99	\$2=99H
14150	ori \$v1,\$zero,0x77	\$3=77H
14240	sll \$v1,\$v0,4	\$3=990H (99H<<4)
14330	srl \$v1,\$v0,4	\$3=09H (99H>>4)
14420	srlv \$v1,\$v0,\$at	\$3=26H (99H>>2)
14500	lui \$a2,0x9988	\$6=99880000H
14580	sra \$a3,\$a2,4	\$7=F9988000H (99880000H>>>4)
14670	addi \$v0,\$zero,0	\$2=0
14760	addi \$v1,\$zero,2	\$3=2
14850	sub \$at,\$v0,\$v1	\$1=FFFFFFE0H (0-2)
14890	j start	Jmp=1; 跳回到 0 地址重复执行

单周期CPU下板测试

1. 下发测试场景对应的coe文件，给程序CPU下发程序及初始化寄存器。有以下两种情况：
 1. coe文件已准备好
 1. 将coe文件拷贝到sources_1\IP\IP名 目录下，重新打包
 2. 根据测试场景编写汇编程序，使用'Minisys1Av2.2汇编器'完成对该汇编程序的处理。在编译通过的前提下本页1-1-1中的coe文件拷贝至目的地，重新打包的过程
2. 根据单周期CPU对外接口及minisys开发板的特性实现约束文件
3. 对该项目进行综合、实现、生成比特流文件
4. 连接好 Minisys实验板，进行下载验证，判断测试结果是否符合预期

综合检查

- 要求：
 - 1.实现单周期CPU
 - 熟悉对核心模块的代码实现
 - 熟悉重要控制信号、数据与各模块之间的关系
 - 2.根据测试场景进行仿真
 - 时钟信号是否正确
 - 单周期CPU的行为符合预期（拨码开关的行为在testbench中进行模拟）
 - 3. 根据测试场景进行下板测试
 - 单周期CPU的行为符合预期
 - 4. 测试场景
 - 1）基本场景（使用提供的coe文件进行测试，课件p12）
 - 2）扩展场景（加分项，完成从汇编程序编写、汇编处理、coe文件到测试的全过程；课件p13）

综合检查1（测试场景）

请使用 sakai站点资源目录下的 'lab14_汇编器\Minisys1Av2.2汇编器\testcase1'下的prgmip32.coe 及 dmem32.coe 分别实现程序下发和寄存器初始化，在minisys开发板上测试单周期CPU的行为是否符合下表描述的行为

（ SW23/SW22/SW21 为功能选择； VAL位宽16， GLD7~0~YLD7~0 始终输出 VAL 的值）

SW23	SW22	SW21	动作
X	0	0	无
0	0	1	将SW15~SW0这16位作为输入赋值给VAL
0	1	0	VAL=VAL+1（每隔约1秒动作一次）
0	1	1	VAL=VAL-1（每隔约1秒动作一次）
1	0	1	VAL左移1位（每隔约1秒动作一次）
1	1	0	VAL算术右移1位（每隔约1秒动作一次）
1	1	1	VAL逻辑右移1位（每隔约1秒动作一次）

综合检查2（测试场景）

请自行编写汇编源代码，实现下表行为；通过Minisys1Av2.2汇编器汇编处理后, 使用output目录下生成的prgmip32.coe 及 dmem32.coe 分别实现程序下发和寄存器初始化，在minisys开发板上测试单周期CPU的行为是否符合下表描述的行为

（ SW23/SW22/SW21 为功能选择； VAL位宽16， GLD7~0~YLD7~0 始终输出 VAL 的值）

SW23	SW22	SW21	动作
X	0	0	编号连续的16盏led灯中奇数编号灯与偶数编号灯交替闪烁（每隔约1秒动作一次）
0	0	1	将SW15~SW0这16位作为输入赋值给VAL
0	1	0	VAL=VAL+1（每隔约1秒动作一次）
0	1	1	VAL=VAL-1（每隔约1秒动作一次）
1	0	1	VAL左移1位（每隔约1秒动作一次）
1	1	0	VAL算术右移1位（每隔约1秒动作一次）
1	1	1	VAL逻辑右移1位（每隔约1秒动作一次）

Tips1: CPU顶层文件的设计参考

在元件例化的时候特别注意字母大小写一定要一致。

```
cpuclk cpuclk(  
    .clk_in1(clk),    //100MHz  
    .clk_out1(clock)  //cpuclock  
);
```

```
Ifetc32 ifetch(  
    .Instruction(instruction),  
    .PC_plus_4_out(pc_plus_4),  
    ???  
);
```

```
Idecode32 icode(  
    .read_data_1(read_data_1),  
    .read_data_2(read_data_2),  
    ???  
);
```

```
control32 control(  
    -
```

```
.Opcode(instruction[31:26]),  
.Function_opcode(instruction[5:0]),  
???
```

```
);
```

```
Executs32 execute(  
    .Read_data_1(read_data_1),  
    .Read_data_2(read_data_2),  
    ???  
);
```

```
dmemory32 memory(  
    .read_data(read_data),  
    .address(address),  
    .write_data(write_data),  
    .Memwrite(memwrite),  
    .clock(clock)  
);
```

Tips1: CPU顶层文件的设计参考

```
memorio memio(  
    .caddress(alu_result),  
    .address(address),  
    .memread(memread),  
    .memwrite(memwrite),  
    .ioread(ioread),  
    .iowrite(iowrite),  
    .mread_data(read_data),  
    .ioread_data(ioread_data),  
    .wdata(read_data_2),  
    .rdata(rdata),  
    .write_data(write_data),  
    .LEDCtrl(ledctrl),  
    .SwitchCtrl(switchctrl)  
);  
  
ioread multiioread(  
    .reset(rst),  
    .ior(ioread),  
    .switchctrl(switchctrl),  
    .ioread_data(ioread_data),  
    .ioread_data_switch(ioread_data_switch)  
);
```

```
leds led24(  
    .led_clk(clock),  
    .ledrst(rst),  
    ???  
);  
  
switchs switch24(  
    .switchclk(clock),  
    .switrst(rst),  
    ???  
);
```

Tips2: 基于MIPS的minisys (1)

- 数据段定义伪指令

`.data [addr]`

定义数据段，程序的变量需要在该伪指令下定义。汇编程序应分配和初始化变量的存储空间。如果定义了addr，则该数据段从这个addr地址开始。如果未定义，默认从0地址开始。

- 代码段定义伪指令

`.text [addr]`

定义代码段，如果定义了addr，则该代码段从这个addr地址开始。如果未定义，默认从0地址开始。

Tips2: 基于MIPS的minisys (2)

- Minisys的语法基于MIPS32做了适当裁剪
- 支持
 - lw, sw (访问memory 或者对IO设备的读写访问)
 - 基本算术、逻辑、移位运算
 - slt指令
 - 跳转指令: j, jr, jal, beq, bne
- 不支持
 - move
 - 基于byte, halfword的相关操作
- 语法约束
 - “#” 到行末的是注释部分, 注意: “#” 不要出现在一行的最左列, 因为最左列的“#” 表示要启用C预编译器

Tips2: 基于MIPS的minisys (3)

- 读拨码开关的输入

- 第一步, \$28中放端口地址的高20位

- `lui $28, 0xFFFF`

- `ori $28, $28, 0XF000`

- 第二步, 读拨码开关端口

- `lw $s1, 0XC70H($28)`

- `lw $s1, 0XC72H($28)`

接口部件	首地址
拨码开关低 16 位	0xFFFFFC70
拨码开关高 8 位	0xFFFFFC72

Tips2: 基于MIPS的minisys (4)

- 对LED输出

- 第一步, \$28中放端口地址的高20位

- `lui $28, 0xFFFF`

- `ori $28, $28, 0XF000`

- 第二步, 读拨码开关端口

- `sw $s1, 0XC60H($28)`

- `sw $s1, 0XC60H($28)`

接口部件	首地址
GLD-YLD	0xFFFFFC60
RLD	0xFFFFFC62

Tips3: Minisys 汇编器的使用 (1)

功能:

编辑汇编源代码文件


汇编处理生成coe文件

(coe文件用于vivado 对rom/ram ip核进行初始化)

运行:

双击 MinisysAv2.0 图标打开汇编器
(sakai站点的lab14目录下)

重要菜单: ‘文件’, ‘工程’

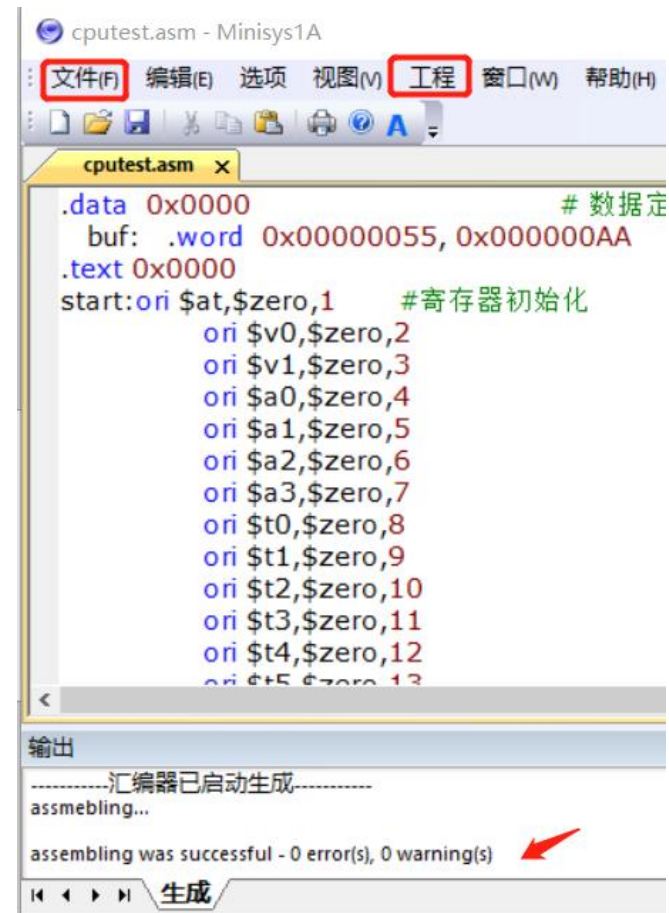

Tips3: Minisys 汇编器的使用 (2)

- 创建汇编程序
 - 菜单栏 ‘文件’ -> ‘新建’ asm文件
- 打开已有的汇编源代码文件
 - 菜单栏 ‘文件’ -> ‘打开’ 已有asm文件
- 汇编处理
 - 菜单栏 ‘工程’ -> 64KB 设置rom和ram的大小
 - 菜单栏 ‘工程’ -> ‘汇编’
- 输出文件请参考 output目录

