
 


# 取址单元及控制单元 的设计

---

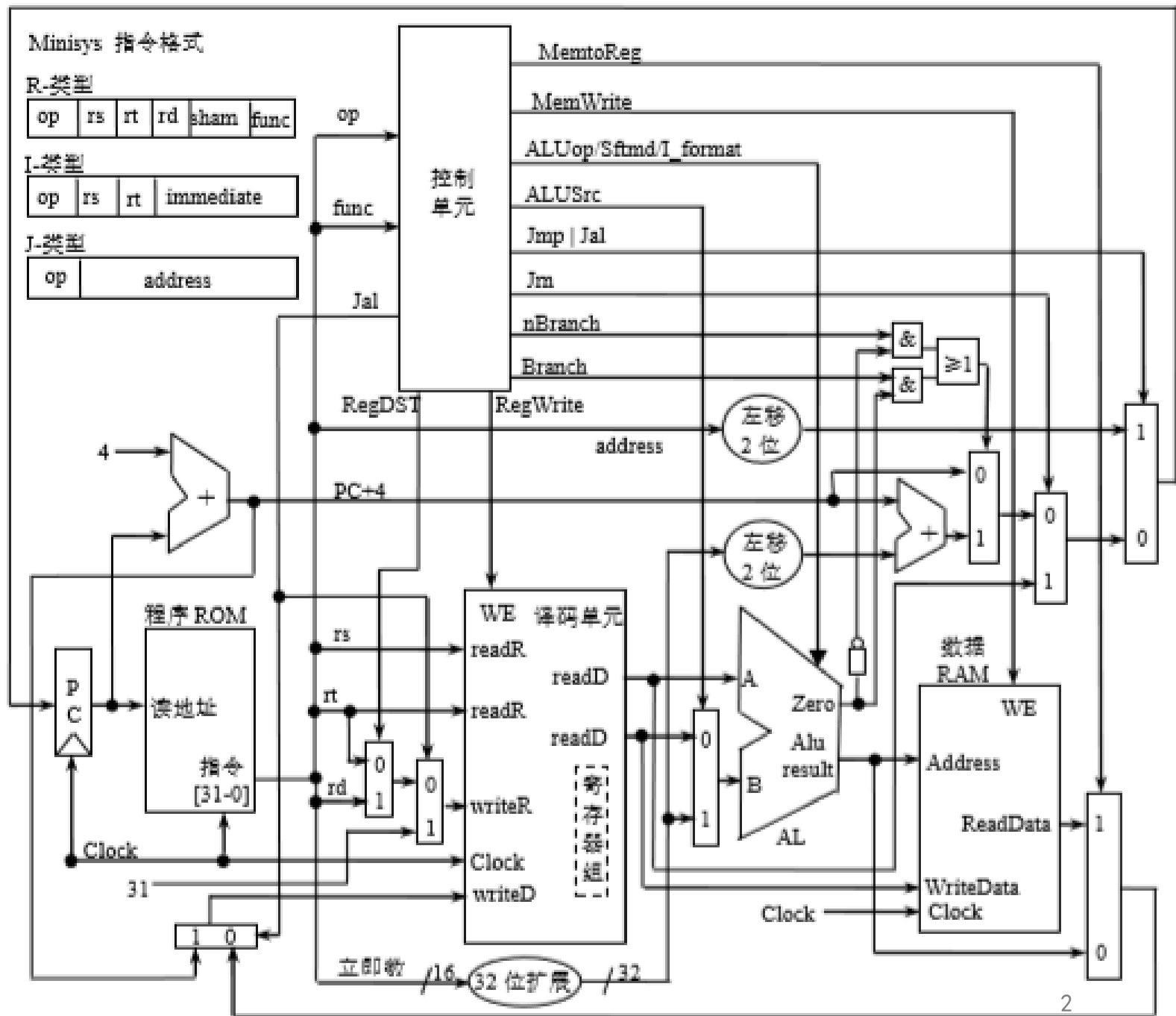


# 数据通路回顾



# 取址单元设计

1. 定义指令ROM存储器
2. 到指令ROM中取指令
3. 对PC值进行+4处理
4. 完成几种跳转指令的PC修改功能
5. 最终修改PC值


# 取址单元设计

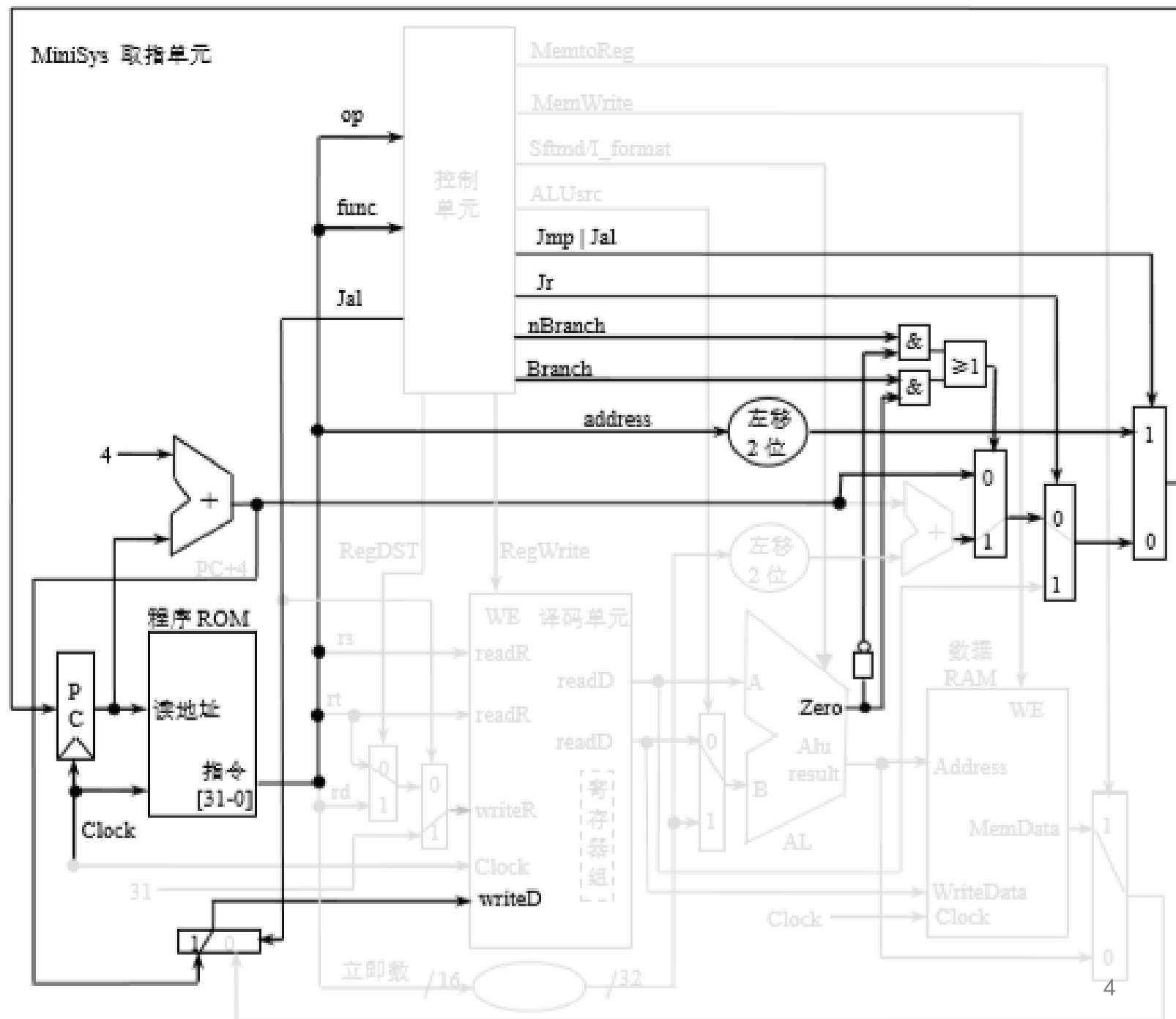
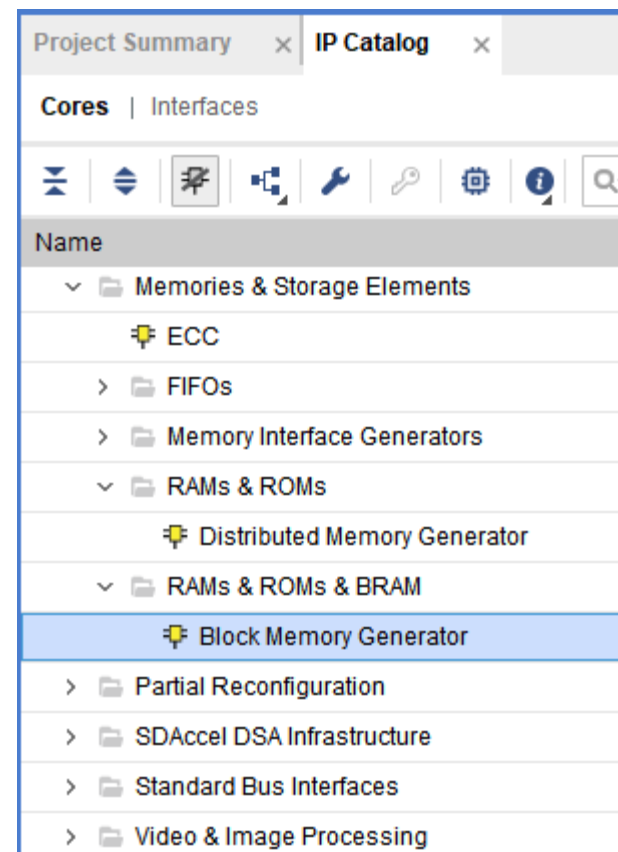
# 取址单元设计

定义指令ROM

IP Catalog > Memories & Storage Elements > RAMs & ROMs & BRAM>  
Block Memory Generator



# 取址单元设计

定义指令ROM

部件名称prgprom, Native  
单端口ROM, 不要 ECC校验,  
最小面积算法

Component Name prgrom

Basic

Port A Options

Other Options

Summary

Interface Type

Native

Generate address interface with 32 bits

Memory Type

Single Port ROM

Common Clock

ECC Options

ECC Type

No ECC

Error Injection Pins

Single Bit Error Injection

Write Enable

Byte Write Enable

Byte Size (bits)

9

Algorithm Options

Defines the algorithm used to concatenate the block RAM primitives.  
Refer datasheet for more information.

Algorithm

Minimum Area

Primitive

8kx2

# 取址单元设计

定义指令ROM

创建 64KB 的 ROM，数据宽度 32 位，要 16384 个数据单元，地址线 14 根，始终使能，写优先。

Component Name

---

**Basic** | **Port A Options** | Other Options | Summary

---

**Memory Size**

Port A Width   Range: 1 to 4608 (bits)

Port A Depth   Range: 2 to 1048576

The Width and Depth values are used for Read Operation in Port A

Operating Mode  Enable Port Type

---

**Port A Optional Output Registers**

☐ Primitives Output Register ☐ Core Output Register

☐ SoftECC Input Register ☐ REGCEA Pin

---

**Port A Output Reset Options**

☐ RSTA Pin (set/reset pin) Output Reset Value (Hex)

☐ Reset Memory Latch Reset Priority

---

**READ Address Change A**

☐ Read Address Change A

# 取址单元设计

## 定义指令ROM

在创建 prgrom 的时候先设置成没有初始文件，点击 OK，并生成（Generater）IP 核

Component Name

prgrom

Basic

Port A Options

Other Options

Summary

Pipeline Stages within Mux

0

Mux Size: 4x1

Memory Initialization

☐ Load Init File

Coe File

no\_coe\_file\_loaded

Browse

Edit

☒ Fill Remaining Memory Locations

Remaining Memory Locations (Hex)

0

Structural/UniSim Simulation Model Options

Defines the type of warnings and outputs are generated when a read-write or write-write collision occurs.

Collision Warnings

All

Behavioral Simulation Model Options

☐ Disable Collision Warnings

☐ Disable Out of Range Warnings



# 创建存储器初始化文件prgmip32.coe

.coe 文件需要有一定的格式。

```
memory_initialization_radix = 16; // 表明是 16 进制形式
memory_initialization_vector =    // 下面放数据，要放满
00000000,
..... // 正式文档要用数据填满
00000000,
```

16384 个数据单元

# 创建存储器初始化文件prgmip32.coe

创建好prgrom后，创建存储器初始化文件prgmip32.coe并拷贝到minisys/minisys.srscs/sources\_1/ip/prgrom/中

双击刚建立的prgrom IP核，重新设置其为有初始化文件，并选择已经拷贝好的prgmip32.coe文件。

# Ifetc32.v中的ROM元件例化

```
//分配64KB ROM，编译器实际只用 64KB ROM
prgrom instmem(
    . clka(clock),           // input wire clka
    . addra(PC[15:2]),       // input wire [13 : 0] addra
    . douta(Instruction)     // output wire [31 : 0] douta
);
```

## 练习：完成对 PC+4 的处理

```
output[31:0] PC_plus_4_out;    // (pc+4) 送执行单元
wire[31:0]    PC_plus_4;

assign PC_plus_4[31:2] =? ? ?
assign PC_plus_4[1:0] =? ? ?
assign PC_plus_4_out = PC_plus_4[31:0];
//    PC+4 送到执行单元，以便执行单元在必要的时候算出 ADDRESS
```

# 练习：完成 beq, bne, jr 跳转对 PC 的修改

```
input[31:0]  Add_result;    // 来自执行单元,算出的跳转地址
input[31:0]  Read_data_1;  // 来自译码单元, jr 指令用的地址
input       Branch;        // 来自控制单元
input       nBranch;       // 来自控制单元
input       Jrn;           //来自控制单元
input       Zero;          //来自执行单元
reg[31:0]    next_PC;      // 下条指令的 PC (不一定是 PC+4)

always @* begin           // beq, bne, jr
.....? ? ? ? ? .....   // 请考虑以上三条指令的判断条件,
// 以及三条指令的执行该给 next_PC 赋什么值
end
```


# 练习：完成 PC 的最终修改（含 J, Jal 指令和 reset 的处理）

```
input          Jmp;          //来自控制单元
input          Jal;          //来自控制单元
output[31:0]   opcplus4;     // JAL 指令专用的 PC+4
reg[31:0]      opcplus4;

always @(negedge clock) begin
.....  ? ? .....
end
```
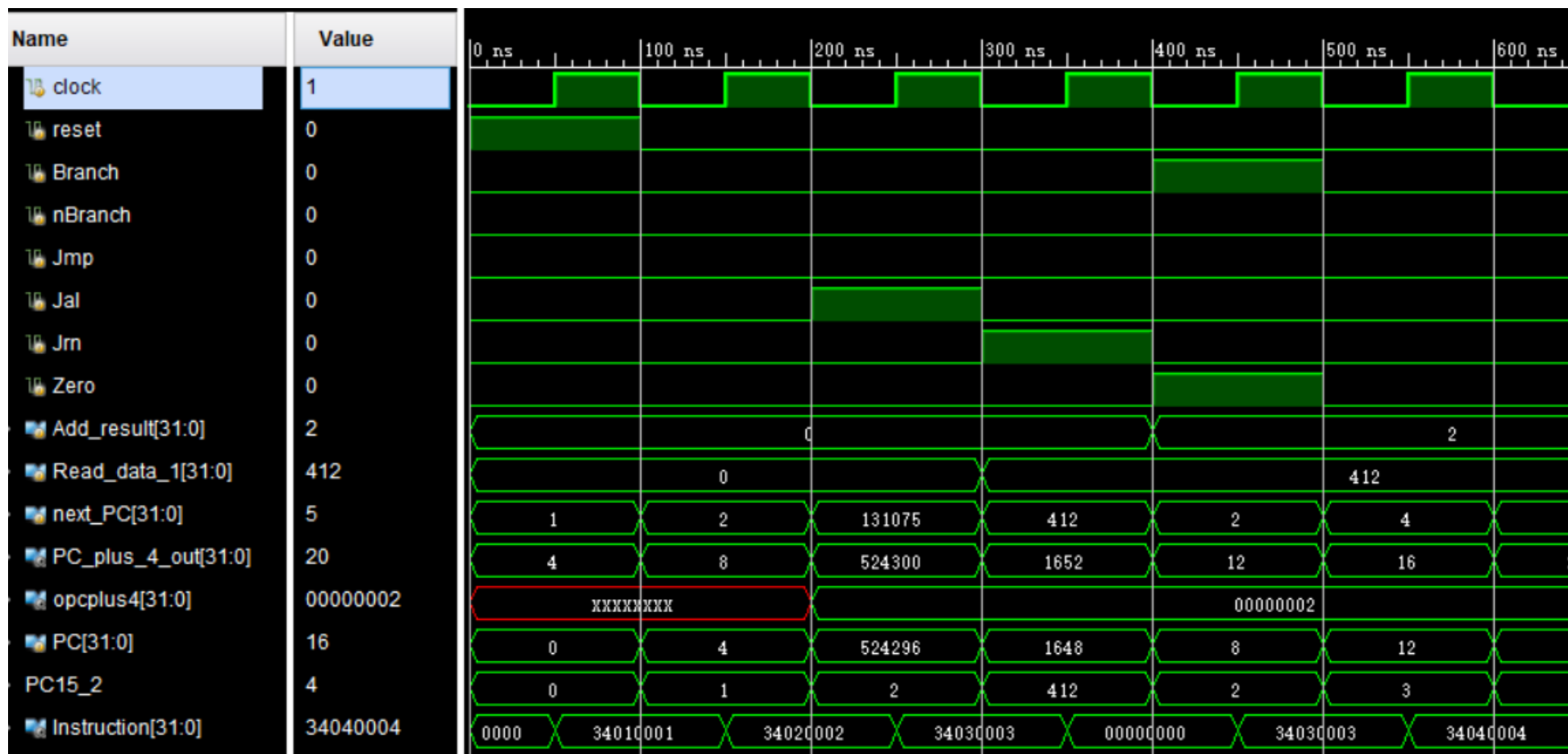
# 仿真参考波形

使用sakai站点中lab12下的仿真文件，结合完成的取址单元进行功能验证，参考波形如下：



# 测试

- 请根据不同类型的输入信号，确定对应的nextPc， pcPlus4 是否正确
- 请打开coe文件，以pc[15:2]为地址，确认是否从rom中正确读取到该地址对应的指令地址

| time(ns) | 与指令跳转相关的操作                                |
|----------|---|
| 100      | reset信号失效                                 |
| 200      | jal // 跳转到 label对应的地址                     |
| 300      | j \$rs // 待跳转的指令地址为寄存器读取的数值: 32'h0000019c |
| 400      | beq //待跳转的指令由执行单元计算得到: 32'h00000002       |
| 500      | 非跳转指令，普通指令                                |

```
prgmip32.coe
1 memory_initialization_radix = 16;
2 memory_initialization_vector =
3 34010001,
4 34020002,
5 34030003,
6 34040004,
7 34050005,
8 34060006,
9 34070007,
10 34080008,
11 34090009,
12 340a000a,
13 340b000b,
14 340c000c,
15 340d000d,
16 340e000e,
17 340f000f,
18 34100010,
19 34110011,
20 34120012,
21 34130013,
```




# 控制单元设计

设计方法：

考察每条指令在数据通路中的执行过程和涉及到的控制信号的取值

根据列出的指令和控制信号之间的关系，写出每个控制信号的逻辑表达式。

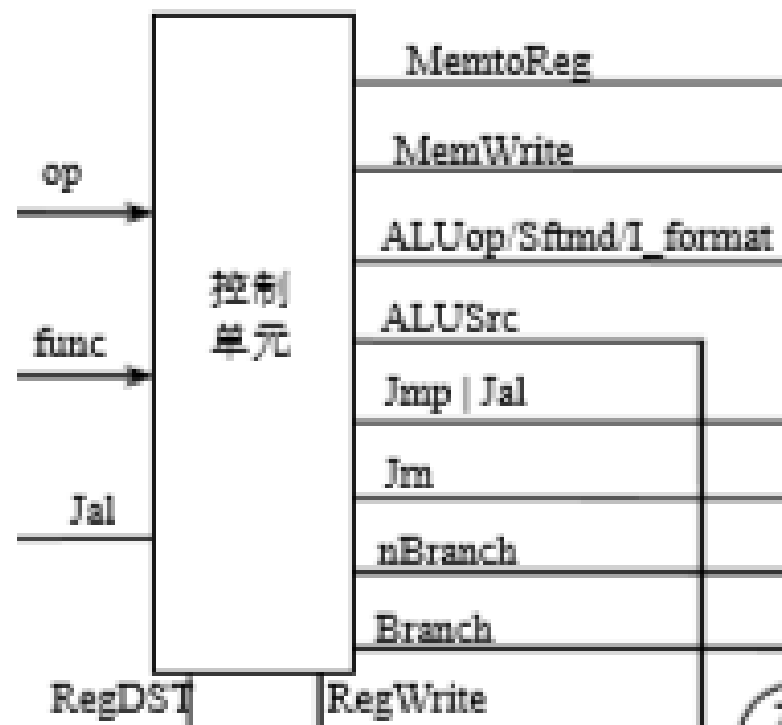

# 控制单元设计

control32.v 文件中给出了控制单元的 Verilog HDL 程序中信号定义部分

```
module control32(Opcode, Function_opcode, Jrn, RegDST, ALUSrc, MemtoReg, RegWrite, MemWrite, Branch,
input[5:0]  Opcode;           // 来自取指单元instruction[31..26]
input[5:0]  Function_opcode;  // 来自取指单元r-类型 instructions[5..0]
output      Jrn;              // 为1表明当前指令是jr
output      RegDST;           // 为1表明目的寄存器是rd, 否则目的寄存器是rt
output      ALUSrc;           // 为1表明第二个操作数是立即数 (beq, bne除外)
output      MemtoReg;         // 为1表明需要从存储器读数据到寄存器
output      RegWrite;         // 为1表明该指令需要写寄存器
output      MemWrite;         // 为1表明该指令需要写存储器
output      Branch;           // 为1表明是Beq指令
output      nBranch;          // 为1表明是Bne指令
output      Jmp;              // 为1表明是J指令
output      Jal;              // 为1表明是Jal指令
output      I_format;         // 为1表明该指令是除beq, bne, LW, SW之外的其他I-类型指令
output      Sftmd;            // 为1表明是移位指令
output[1:0] ALUOp;            // 是R-类型或I_format=1时位1为1, beq, bne指令则位0为1
```

# 控制单元设计

## ALU 的控制电路设计

ALU采用分级控制的方法（减轻控制器负担），在控制器中，只发出ALUop信号

| 指令操作码    | ALUop |
|----------|-------|
| LW       | 00    |
| SW       | 00    |
| BEQ, BNE | 01    |
| R-format | 10    |
| I-format | 10    |

```
assign ALUOp = {(R_format || I_format), (Branch || nBranch)}; // 是R-type或需要立即数作32位扩展的指令1位为1, beq、bne指令则0位为1
```

# 控制单元设计

RegDST 的控制电路设计

|        |        |        |        |        |        |        |          |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|
| op→    | 001101 | 001001 | 100011 | 101011 | 000100 | 000010 | 000000   |
| 指令操作码  | ori    | addiu  | lw     | sw     | beq    | j      | R-format |
| RegDST | 0      | 0      | 0      | x      | x      | x      | 1        |

```
assign R_format = (Opcode==6'b000000)? 1'b1:1'b0;           //—00h  
assign RegDST = R_format;                                     //说明目标是rd, 否则是rt
```

# 控制单元设计

|          |          |        |        |        |        |        |          |
|----------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|
| op→      | 001xxx   | 000000 | 100011 | 101011 | 000011 | 000010 | 000000   |
| 指令操作码    | I-format | jr     | lw     | sw     | jal    | j      | R-format |
| RegWrite | 1        | 0      | 1      | x      | 1      | x      | 1        |

练习1：根据以上表格的提示，在此基础上完成以下控制信号电路的verilog描述

```
assign I_format = ? ? ? ? ?  
assign Lw = ? ? ? ? ?  
assign Jal = ? ? ? ? ?  
assign Jrn = ? ? ? ? ?  
assign RegWrite = ? ? ? ? ?
```

# 控制单元设计

练习2: 请给出以下控制信号电路的 Verilog 描述


```
output      ALUSrc;    // 为 1 表明第二个操作数是立即数 (beq, bne 除外)
output      MemtoReg;  // 为 1 表明需要从存储器读数据到寄存器
output      MemWrite;  // 为 1 表明该指令需要写存储器
output      Branch;    // 为 1 表明是 Beq 指令
output      nBranch;   // 为 1 表明是 Bne 指令
output      Jmp;       // 为 1 表明是 J 指令
output      Sftmd;     // 为 1 表明是移位指令
```

```
assign Sw = ? ? ? ? ?
assign ALUSrc = ? ? ? ? ?
assign Branch = ? ? ? ? ?
assign nBranch = ? ? ? ? ?
assign Jmp = ? ? ? ? ?
```

```
assign MemWrite = ? ? ? ? ?
assign MemtoReg = ? ? ? ? ?
assign Sftmd = ? ? ? ? ?
```
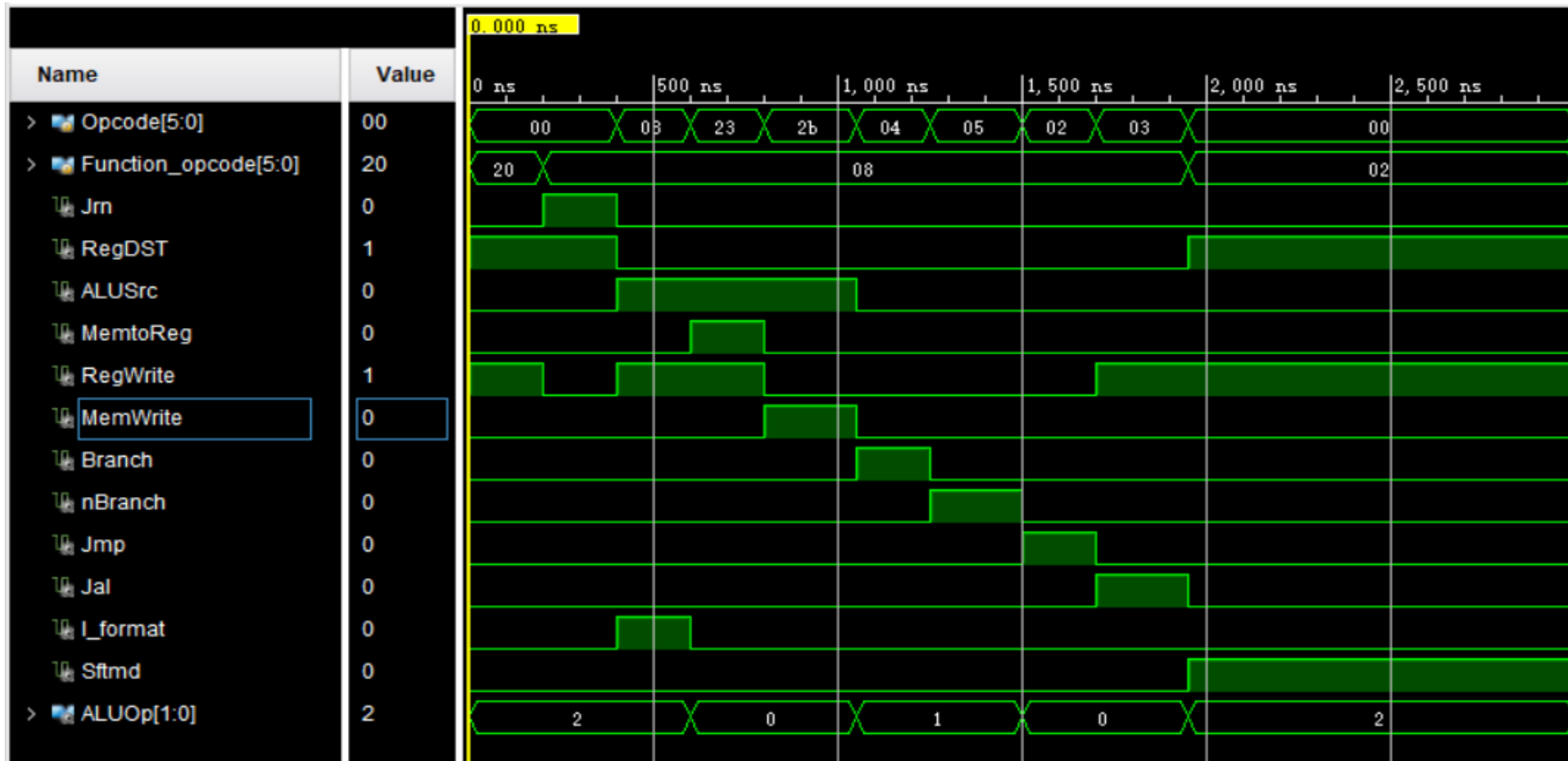
# 参考波形

使用sakai站点中lab12下的仿真文件，结合完成的控制单元进行功能验证，参考波形如下：



# 参考波形

| time(ns) | opcode | function_opcode | instruction     |  |
|----------|--------|-----------------|-----------------|--|
| 0        | 6'h00  | 6'h20           | add rd,rs,rt    | //RegDST=1, RegWrite=1, ALUSrc=0, ALUOp=10                                     |
| 200      | 6'h00  | 6'h08           | jr rs           | //RegDST=1, RegWrite=0, ALUSrc=0, ALUOp=10, jrn=1,                             |
| 400      | 6'h08  | 6'h08           | addi rt,rs,imm  | //RegDST=0, RegWrite=1, ALUSrc=1, I_format=1                                   |
| 600      | 6'h23  | 6'h08           | lw rt,imm(rs)   | //RegDST=0, RegWrite=1, ALUSrc=1, ALUOp=00, MemtoReg=1                         |
| 800      | 6'h2b  | 6'h08           | sw rt,imm(rs)   | //RegDST=0, RegWrite=0, ALUSrc=1, ALUOp=00, MemtoReg=0, MemWrite=1             |
| 1050     | 6'h04  | 6'h08           | beq rs,rt,label | //RegDST=0, RegWrite=0, ALUSrc=0, ALUOp=01, Branch=1                           |
| 1250     | 6'h05  | 6'h08           | bne rs,rt,label | //RegDST=0, RegWrite=0, ALUSrc=0, ALUOp=01, Branch=0, nBranch=1                |
| 1500     | 6'h02  | 6'h08           | j label         | //RegDST=0, RegWrite=0, ALUSrc=0, ALUOp=00, Branch=0, nBranch=0, Jump=1        |
| 1700     | 6'h03  | 6'h08           | jal label       | //RegDST=0, RegWrite=1, ALUSrc=0, ALUOp=00, Branch=0, nBranch=0, Jump=0, Jal=1 |
| 1950     | 6'h00  | 6'h02           | srl rd,rt,shamt | //RegDST=1, RegWrite=1, ALUSrc=0, ALUOp=10, sftmd=1                            |